



清华大学
Tsinghua University

第一单元 第四讲

算术运算及其电路实现

刘卫东

计算机科学与技术系

本讲提要



- ❖ 数据表示（复习）
- ❖ 运算器功能
- ❖ 用于实现运算功能的基础逻辑电路
- ❖ ALU设计
- ❖ 算术运算的实现

整数编码的定义



x 为真值 n 为整数的位数

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^n - x & 0 \geq x > -2^n \end{cases}$$

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x & 0 \geq x \geq -2^n \pmod{2^n} \end{cases}$$

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x & 2^n > x \geq 0 \\ (2^{n+1} - 1) + x & 0 \geq x > -2^n \pmod{2^n} \end{cases}$$

补码的性质



补码与真值的对应

补码求真值

$$N = -b_{n-1} * 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i 2^i$$

思考，补码求真值能否使用真值求补码逆过程？

真值求补码：

◆ 正数的补码是绝对值的原码

◆ 负数的补码是绝对值原码按位求反后，再在最低位加1

补码的加法运算

加法运算：符号位和数据位同样计算

$$[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}}$$

补码的性质



✚ $[x]_{\text{补}}$ 与 $[-x]_{\text{补}}$

▣ $[x]_{\text{补}}$ 连同符号位在内，逐位求反，再在最低位加1，即可得 $[-x]_{\text{补}}$

✚ 补码减法

▣ $[x-y]_{\text{补}} = [x+(-y)]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}}$

✚ 由 $[x]_{\text{补}}$ 求 $[x/2]_{\text{补}}$

原符号位不变，且符号位与数值位均右移一位

$$[X]_{\text{补}} = \underline{10010} \quad \text{则} \quad [X/2]_{\text{补}} = \underline{110010}$$

补码表示中的符号位扩展



不同位数的整数补码相加减时，

位数少的补码数的符号位向左扩展，
一直扩展到与另一数的符号位对齐。


符号位是几就向左扩展几

$$\begin{array}{r} 0101010111000011 \\ + 11111111 \quad 10011100 \\ \hline 0101010101011111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101010111000011 \\ + 00000000 \quad 00011100 \\ \hline 0101010111011111 \end{array}$$



计算机运行机制

 

✦ Datapath:
完成算术和
逻辑运算，
通常包括其
中的寄存器



运算器基本功能

- 完成算术、逻辑运算
 - $+$ 、 $-$ 、 \times 、 \div 、 \wedge 、 \vee 、 \neg
- 得到运算结果的状态
 - C、Z、V、S
- 取得操作数
 - 寄存器组、数据总线
- 输出、存放运算结果
 - 寄存器组、数据总线
- 暂存运算的中间结果
 - Q寄存器、移位寄存器
- 由控制器产生的控制信号驱动

运算器的基础逻辑电路



逻辑门电路

- 完成逻辑运算

加法器

- 完成加法运算


触发器

- 保存数据

多路选择器、移位器

- 选择、连通

数据通路 (Datapath)

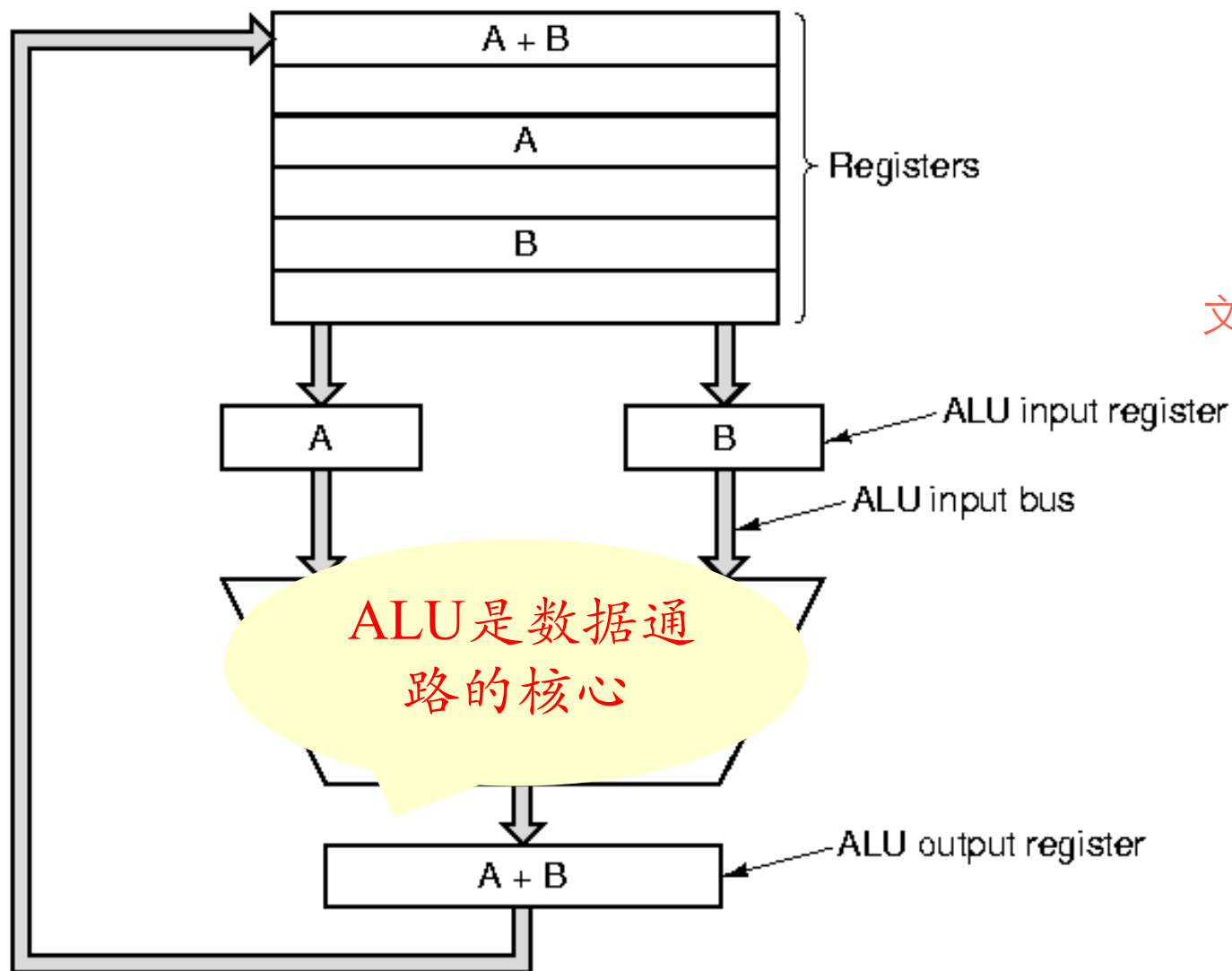

ALU功能和设计




功能

- 对操作数A、B完成算术逻辑运算
- ADD、AND、OR

设计


- 算术运算
 - 加法器
- 逻辑运算
 - 与门、或门

 

1位ALU逻辑运算实现




- 直接用逻辑门实现与和或的功能
- 多路选择器，通过OP控制信号输出结果

 

Op (控制信号) 功能表

Op	C
0	A and B
1	A or B

1位ALU加法运算实现

 


1位的加法:

- 3个输入信号: A_i , B_i , CarryIn_i
- 两个输出信号: Sum_i , CarryOut_i
- ($\text{CarryIn}_{i+1} = \text{CarryOut}_i$)

1位全加器的设计与实现



Symbol

 

真值表

A	B	CarryIn	CarryOut	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



$$\text{CarryOut} = (\mathbf{A'} * B * \text{CarryIn}) + (A * \mathbf{B'} * \text{CarryIn}) + (A * B * \mathbf{\text{CarryIn'}}) + (A * B * \text{CarryIn}) = (B * \text{CarryIn}) + (A * \text{CarryIn}) + (A * B)$$

$$\text{Sum} = (\mathbf{A'} * \mathbf{B'} * \text{CarryIn}) + (\mathbf{A'} * B * \mathbf{\text{CarryIn'}}) + (A * \mathbf{B'} * \mathbf{\text{CarryIn'}}) + (A * B * \text{CarryIn})$$


全加器设计与实现（续）



 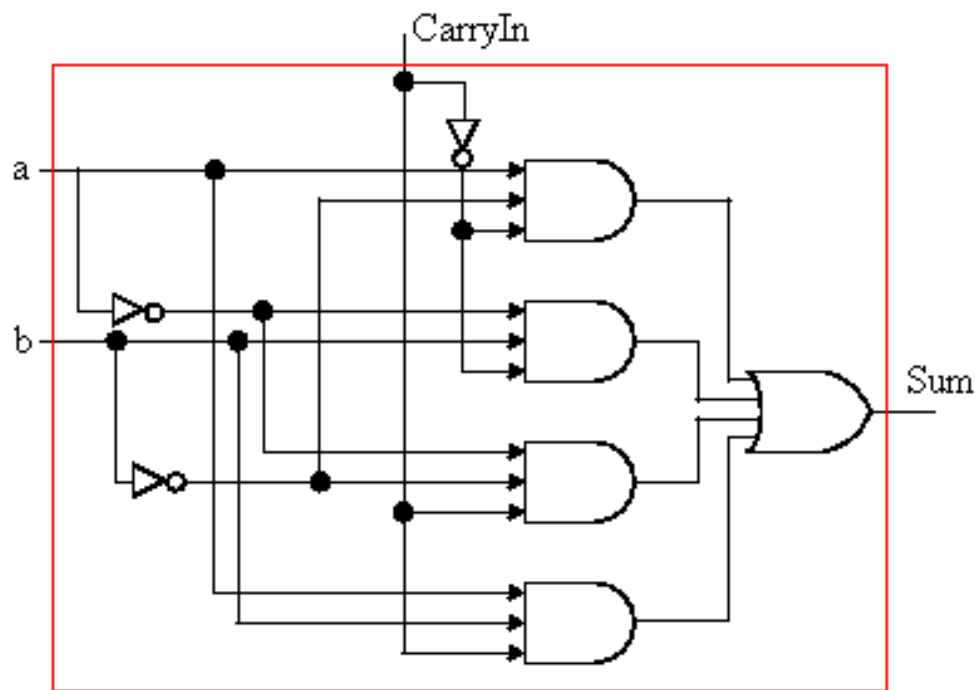
- 用逻辑门实现加法，求Sum
- 用逻辑门求 CarryOut
- 将所有相同的输入连接在一起




全加器

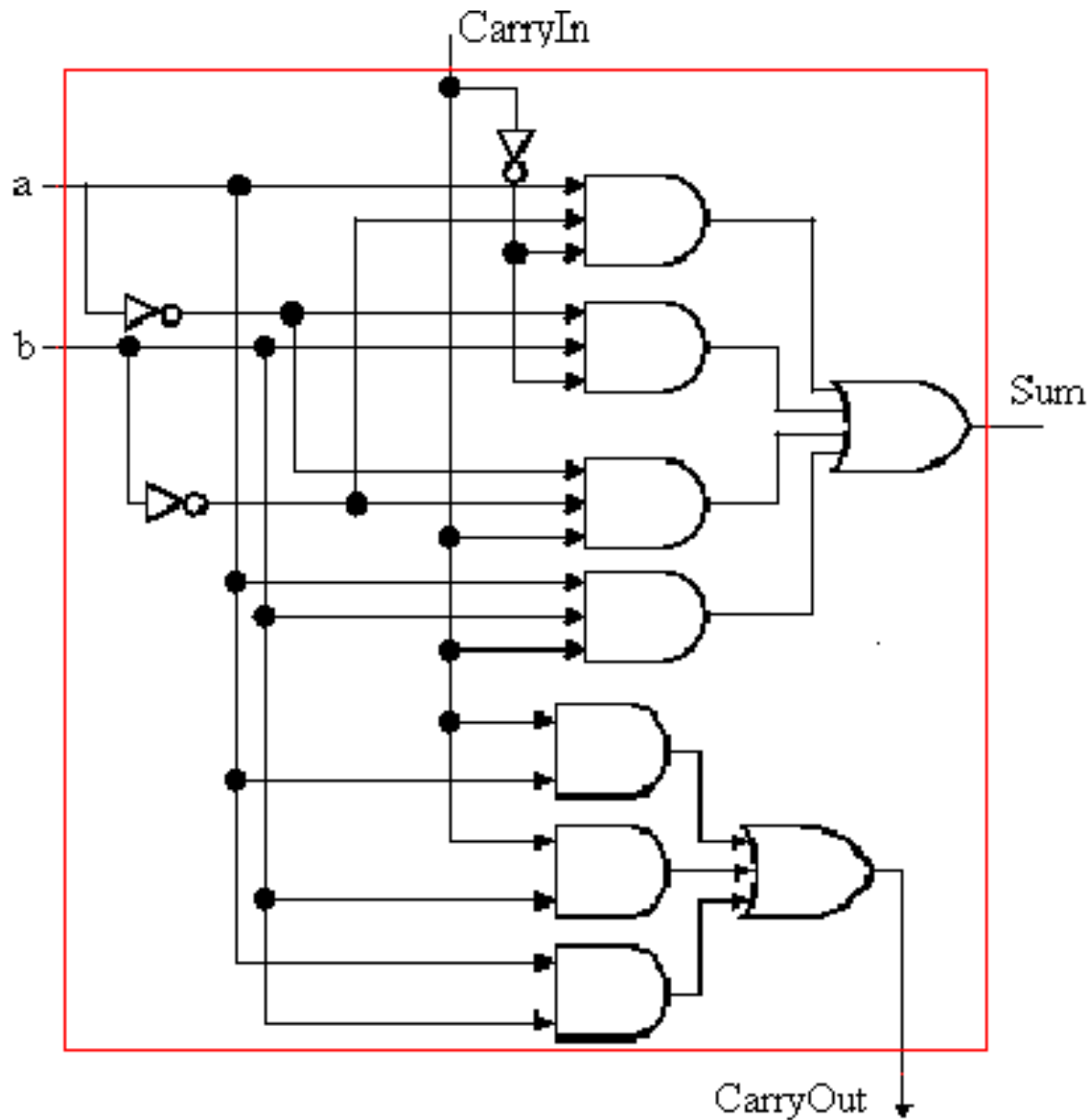

1位的ALU

 

最低位

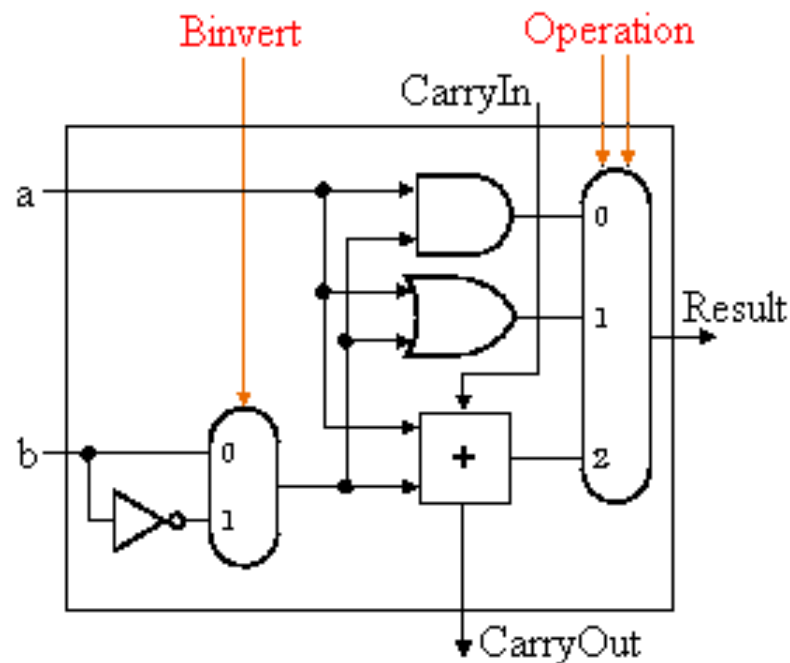

其他位

1位ALU的设计过程



✚ 确定ALU的功能

▣ 与、或、加

✚ 确定ALU的输入参数

✚ 根据功能要求，得到真值表，并写出逻辑表达式

✚ 根据逻辑表达式实现逻辑电路

✚ 如何实现4位的ALU呢？

4位ALU实现方式



思路1:

- 同1位ALU设计，写真值表，逻辑表达式，通过逻辑电路实现。

思路2:

- 用1位ALU串联起来，得到4位的ALU。

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$



超前进位生成

如何能提前得到Cout?

显然：超前进位的ALU设计，
数字逻辑设计。

1. 当 $a=b=0$ 时， $C_{out}=0$;
2. 当 $a=b=1$ 时， $C_{out}=1$;
3. 当 $a=1, b=0$ 或 $a=0, b=1$ 时， $C_{out}=C_{in}$.

由此可得：

$$C_1 = a_1 b_1 + (a_1 + b_1) C_0;$$

$$C_2 = a_2 b_2 + (a_2 + b_2) C_1;$$

$$C_3 = a_3 b_3 + (a_3 + b_3) C_2;$$

$$C_4 = a_4 b_4 + (a_4 + b_4) C_3.$$

定义：

$$P_i = a_i + b_i;$$

$$G_i = a_i b_i$$

通过单独的进位电路，可以同时得到
计算结果和进位

$$C_1 = G_1 + P_1 C_0$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 C_0$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 C_0$$

$$C_4 = \dots\dots$$



其它结果标志

$$Z=(F1 =0) \wedge (F2=0) \wedge (F3=0) \wedge (F4=0)$$

S = 最高位

$$OV=f1' * f2' * f_s + f1 * f2 * f_s'$$




补码减法

根据算术运算规则：

$$[a-b]_{\text{补}} = [a]_{\text{补}} + [-b]_{\text{补}} \quad \text{关键你这一步是怎么做的?}$$

$[-b]$ 的补码为：将 $[b]_{\text{补}}$ 的各位求反，并加1。

由此，我们可以用加法器实现减法。

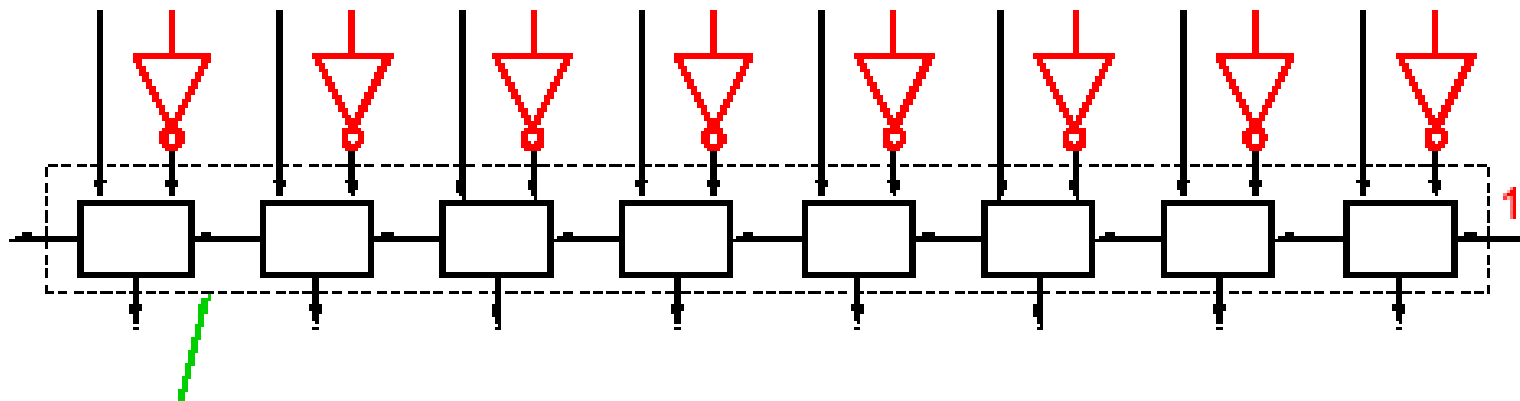

加法器


将加法和减法组合



给定控制命令 $C=0$ ，则ALU完成加法 $a+b$ ；

$C=1$ ，完成减法 $a-b$ 。

可以用选择器实现如下：

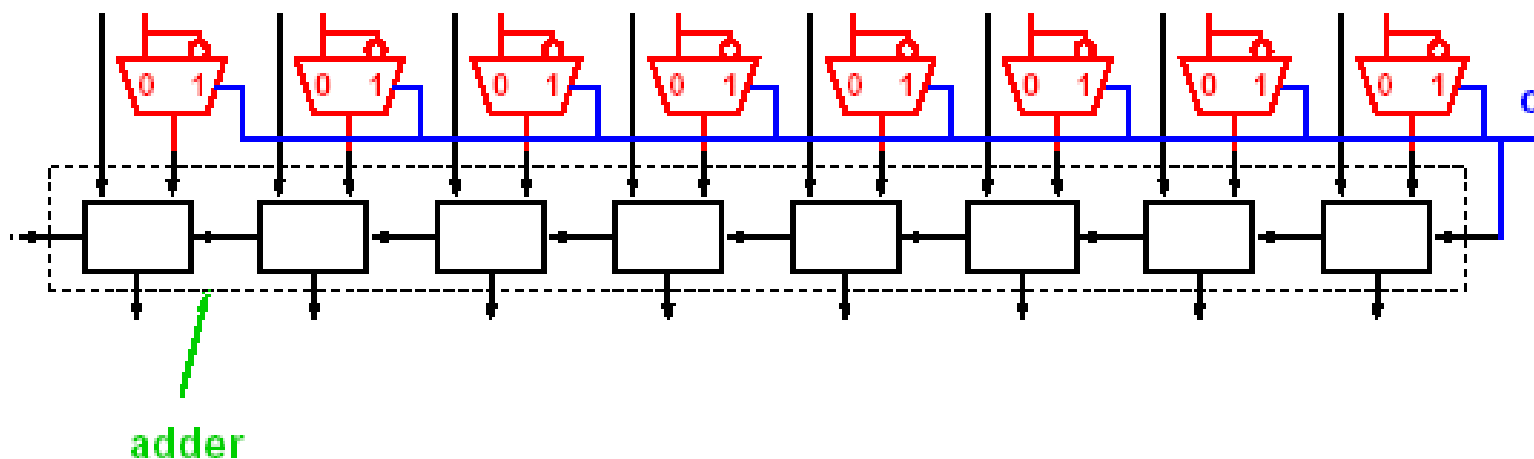

原码乘法



从一个简单的例子开始:

$$\begin{array}{r} 1000 \\ 1000 \\ 0000 \\ 0000 \\ 0000 \\ 1000 \\ \hline 1001000 \end{array}$$

二进制乘法算法描述



✿ 基本算法：

- ✿ 若乘数的当前位 == 1， 将被乘数和部分积求和。
- ✿ 若乘数的当前位 == 0， 则跳过。
- ✿ 将部分积移位。


- ✿ 所有位都完成后， 部分积即为最终结果。

✿ N 位乘数 * M 位被乘数 $\Rightarrow N+M$ 位的积

✿ 乘法显然比加法更复杂...

- ✿ 但比10进制乘法要简单


乘法算法 (一)

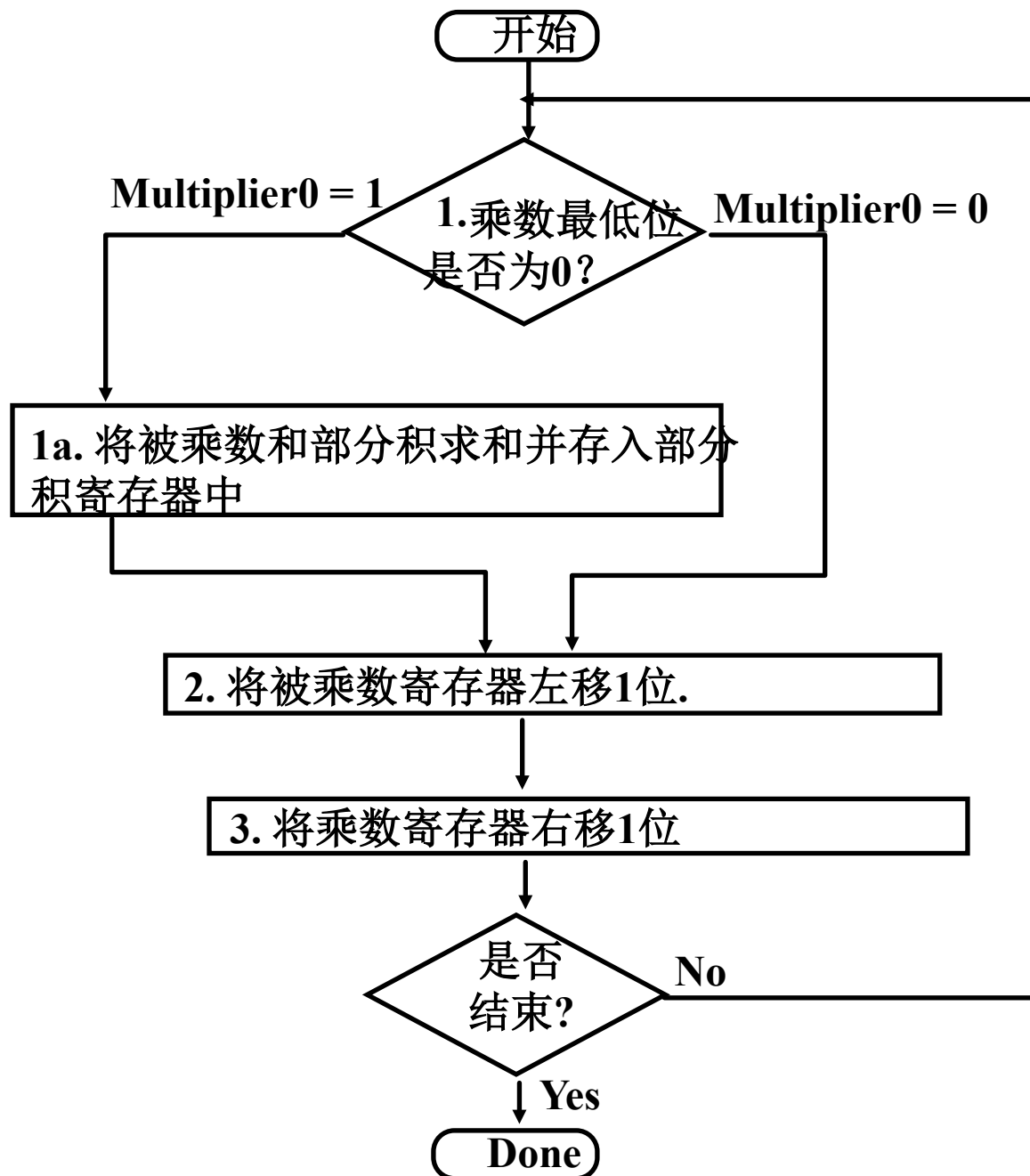



原码乘法的实现 (一)

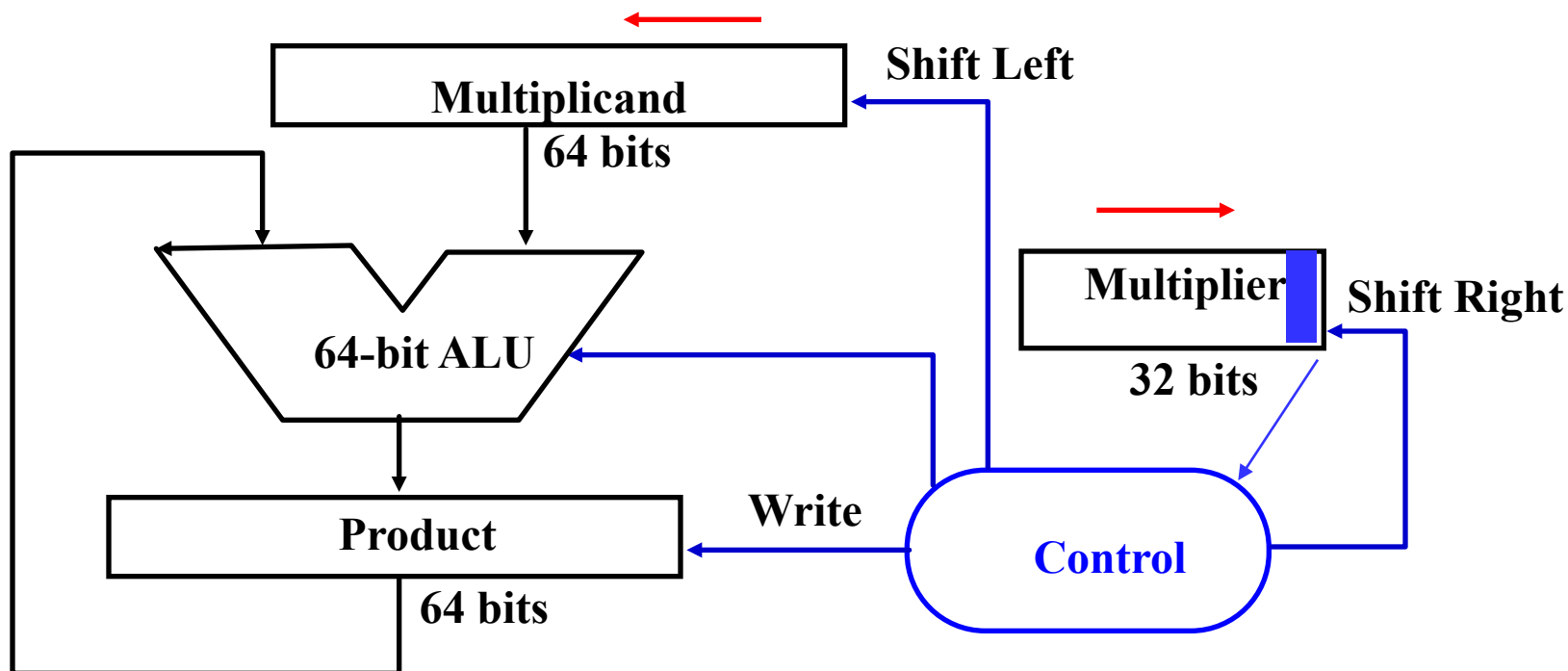- 64-位被乘数寄存器, 64-位 ALU, 64-位部分积寄存器, 32-位乘数寄存器



Multiplier = datapath + control


不足



❖ 实现（一）的不足：

- ❖ 被乘数的一半存储的只是0，浪费存储空间
- ❖ 每次加法实际上只有一半的位有效，浪费了计算能力


乘法算法 (二)

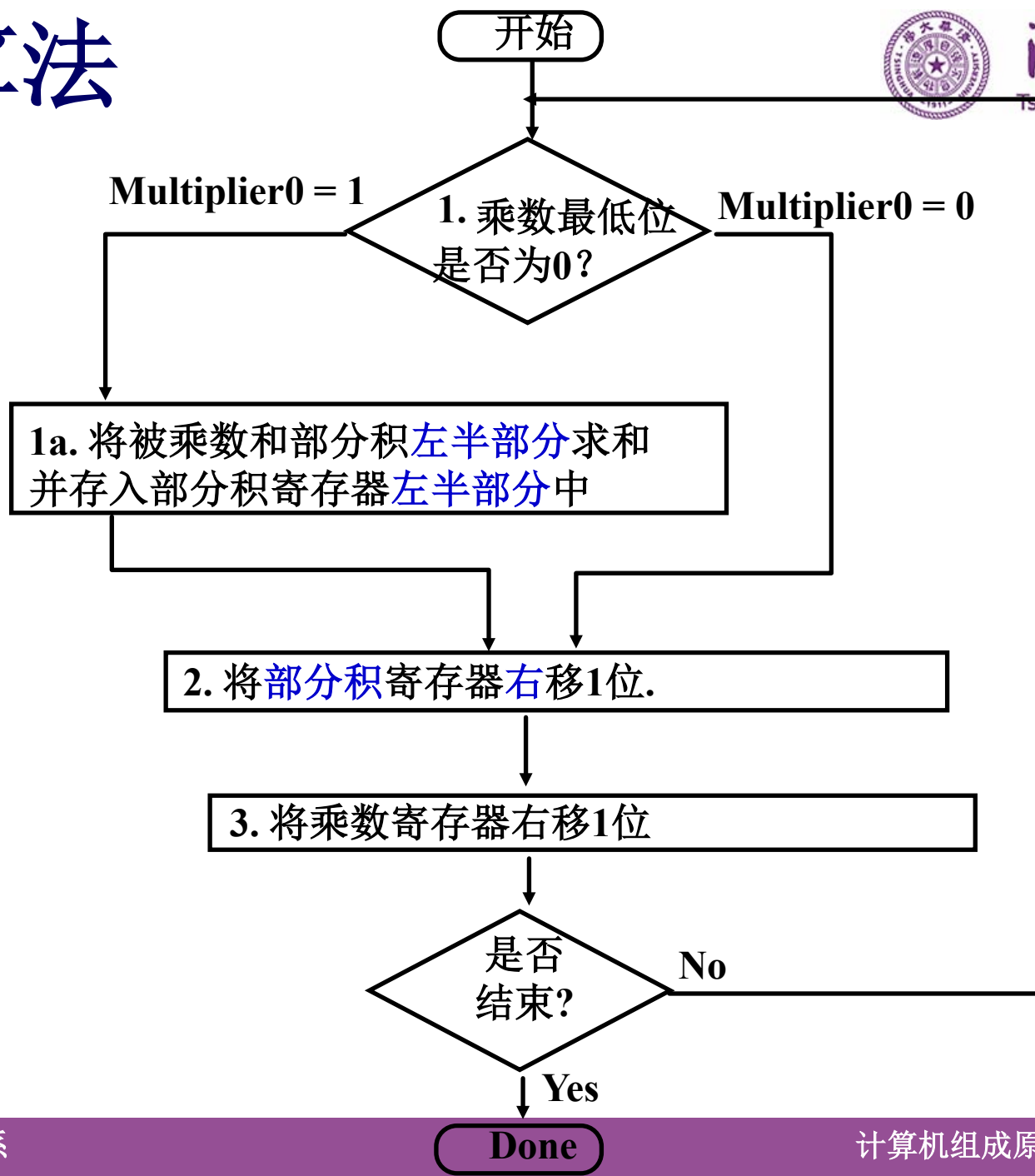

原码乘法的实现（二）



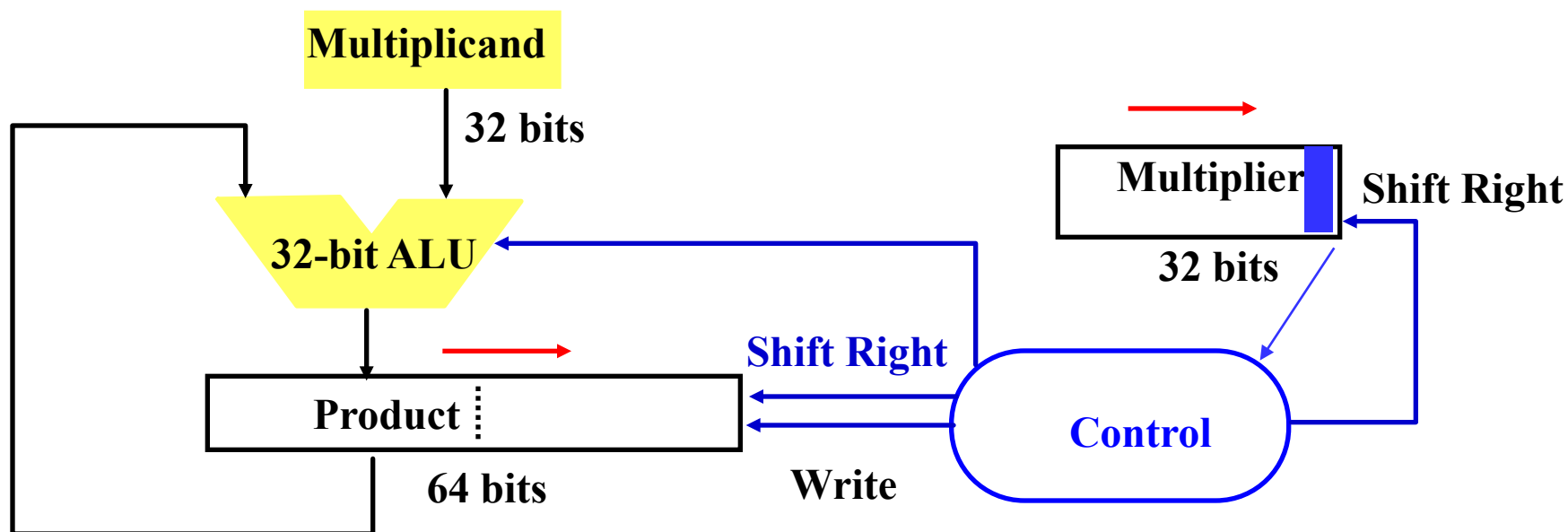
32-位被乘数寄存器，32-位 ALU，64-位
部分积寄存器，32-位乘数寄存器



原码乘法的实现（三）



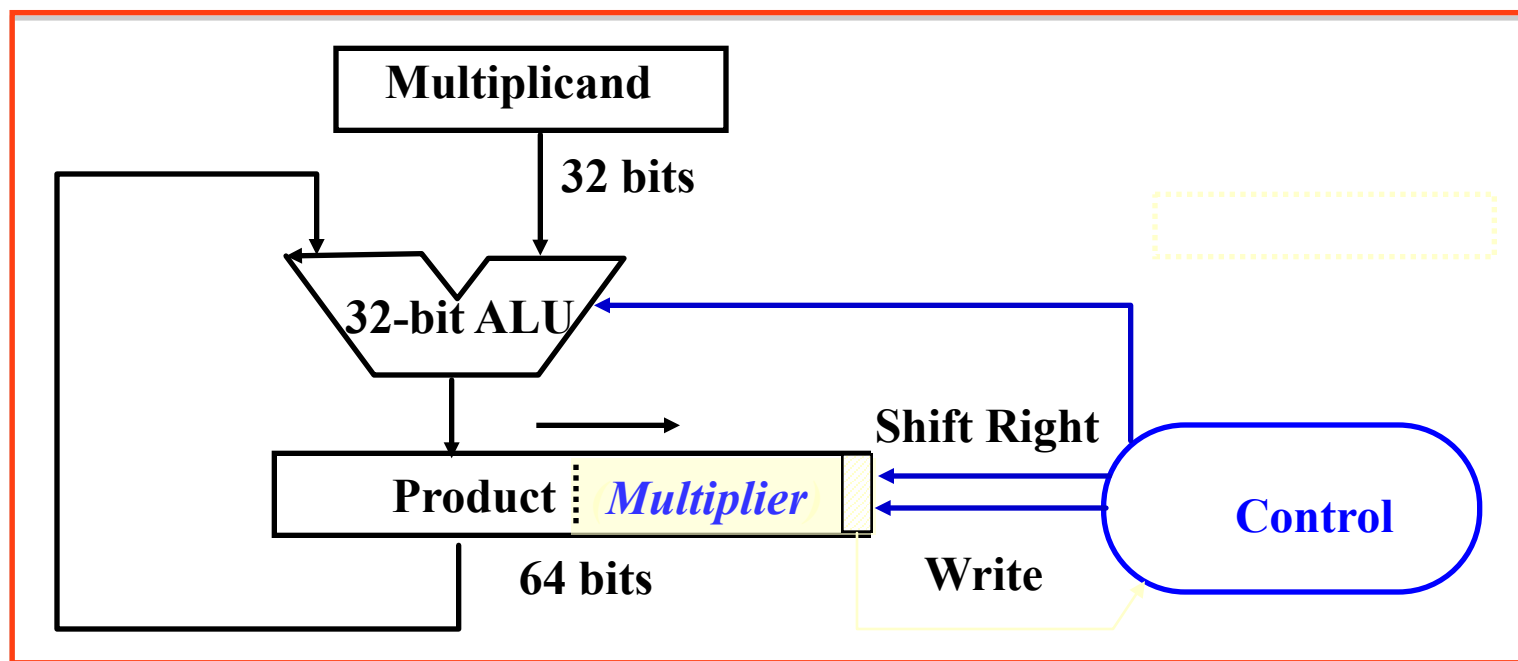- 32-位被乘数寄存器，32-位ALU, 64-位部分积寄存器 (0-位乘数寄存器)



很好地解决了问题，同时空间占用率也并不是很大。



实现（三）的优点

❖ 实现（二）解决了对加法器位数的浪费

❖ 需要注意的是，乘数寄存器也存在浪费的情况：

- ❖ 我们把已经完成的乘数位移出，移入的是0
- ❖ 解决这个浪费，可以把乘数和部分积的低位结合起来。

补码乘法



❖ 方案一：

❑ 将补码转换为原码绝对值，进行原码的正数乘法

❑ 最后，根据以下原则得到符号位，并转换回补码表示：

◆ 同号为正

◆ 异号为负

❖ 方案二：补码直接乘

❑ 布斯算法

布斯算法



布斯算法原理：

- 虽然乘法是加法的重复，但也可以将它理解成加法和减法的组合。

例如：十进制乘法

- $6 \times 99 \dots$

- $6 \times 99 = 6 \times 100 - 6 \times 1 = 600 - 6 = 594$

布斯算法



二进制举例：

0111 x 0011 = ?

				0	1	1	1
				0	0	1	1
				<hr/>			
				0	1	1	1
			0	1	1	1	
		0	0	0	0		
	0	0	0	0			
	<hr/>						
0	0	1	0	1	0	1	

■ 我们也可以把它看成是下面计算过程：

■ $0 - 7*1 + 7*4 = 0 - 7 + 28 = 21$

补码乘法运算



$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 2^n > x \geq 0 \\ 2^{n+1} + x & 0 \geq x \geq -2^n \pmod{2^{n+1}} \end{cases}$$

若 $[x]_{\text{补}} = x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0$ ，则：

补码的基本定义方式。

$$x = -2^{n-1}x_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} x_i 2^i$$

同理： $[y]_{\text{补}} = y_{n-1}y_{n-2} \cdots y_1y_0$ ，则：

$$y = -2^{n-1}y_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} y_i 2^i$$

补码乘法运算



$$\text{⊕} [x*y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} * (-2^{n-1}y_{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} y_i 2^i)$$

$$\text{⊕} = [x]_{\text{补}} * [2^{n-1}(y_{n-2} - y_{n-1}) + 2^{n-2}(y_{n-3} - y_{n-2}) + \cdots + 2^0(y_{-1} - y_0)]$$

$$\text{⊕} = [x]_{\text{补}} * \sum_{i=0}^{n-1} 2^i (y_{i-1} - y_i) \quad \text{其中: } y_{-1}=0$$

可直接用补码进行乘法运算

根据乘数相邻两位的不同组合，确定是 $+ [x]_{\text{补}}$ 或 $- [x]_{\text{补}}$

补码乘法运算



用 Y 的值乘 $[X]_{\text{补}}$ ，达到 $[X]_{\text{补}}$ 乘 $[Y]_{\text{补}}$ ，
求出 $[X * Y]_{\text{补}}$ ，不必区分符号与数值位。

乘数最低一位之后要补初值为 0 的一位附加线路，并且每次乘运算需要看附加位和最低位两位取值的不同情况决定如何计算部分积，其规则是：

0 0	+ 0
0 1	+ 被乘数
1 0	- 被乘数
1 1	+ 0

举例：2×(-5)

2补11110

-5补11011



清华大学
Tsinghua University

步骤	操作	部分积	附加位
0	初始值	0000011011	0
1	-X	1111011011	0
	右移	1111101101	1
2	右移	1111110110	1
3	+X	0000110110	1
	右移	0000011011	0
4	-X	1111011011	0
	右移	1111101101	1
5	右移	1111110110	1

负数的补码需要将它的绝对值按位求反加1，符号位不变。

正数的补码就是它本身 $(1111110110)_2 = -10$

如果要减去一个正数的补码，直接减就行。

乘法运算：小结



- ✚ 与加法比较，需要使用更多的硬件来实现，也更复杂
- ✚ 若使用简单的方法来实现，则需要多个计算周期
- ✚ 仅仅介绍了乘法运算的一些“皮毛”：有许多提升和优化的空间

除法运算



- ❖ 在计算机内实现除运算时，存在与乘法运算类似的几个问题：加法器与寄存器的配合，被除数位数更长，商要一位一位地计算出来等。这可以用左移余数得到解决，且被除数的低位部分可以与最终的商合用同一个寄存器，余数与上商同时左移。
- ❖ 除法可以用原码或补码计算，都比较方便，也有一次求多位商的快速除法方案，还可以用快速乘法器完成快速除法运算。

原码一位除运算



$$[Y/X]_{\text{原}} = (X_S \oplus Y_S) (|Y| / |X|)$$

原码一位除是指用原码表示的数相除，求出原码表示的商。除操作的过程中，每次求出一位商。

恢复余数法：被除数-除数，若结果 ≥ 0 ，则上商1，移位；若结果 < 0 ，则商0，恢复余数后，再移位；

求下一位商；

但计算机内从来不用这种方法，而是直接用求得的负余数求下一位商。

原码一位除运算



$$[Y/X]_{\text{原}} = (X \oplus Y) (|Y| / |X|)$$

例如： $X = -0.1101$ $Y = 0.1011$

$$\begin{array}{r}
 0.1101 \\
 0.1101 \overline{) 0.10110} \\
 \underline{01101} \\
 10010 \\
 \underline{01101} \\
 10100 \\
 \underline{1101} \\
 0111
 \end{array}$$

被除数 (余数)	商	
00 1011	00000	初态
01 0110	000 0	第 1 次
01 0010	00 01	第 2 次
00 1010	0 011	第 3 次
01 0100	0110	第 4 次
00 0111	01101	第 5 次

X 和 Y 符号异或为负
最终商原码表示为：

1 1101

余数为： $0.0111 * 2^{-4}$

加减交替除法原理证明



1. 若第 $i-1$ 次求商，减运算的余数为 $+R_{i-1}$ ，商1，
余数左移1位得 $2R_{i-1}$ 。
2. 则下一步第 i 次求商 $R_i = 2R_{i-1} - Y$ 若 $R_i \geq 0$ ， ...
恢复余数为正且左移1位得 $2(R_i + Y)$ 若 $R_i < 0$ ，商 0
3. 则再下一步第 $i+1$ 次求商 $R_{i+1} = 2(R_i + Y) - Y$
 $= 2R_i + Y$

公式表明，若上次减运算结果为负，可直接左移，
本次用 $+Y$ 求余即可；减运算结果为正，用 $-Y$ 求余



被除数(余数)

商

```

      0 0 1 0 1 1
+ )  1 1 0 0 1 1
-----
      1 1 1 1 1 0
      1 1 1 1 0 0
+ )  0 0 1 1 0 1
-----
      0 0 1 0 0 1
      0 1 0 0 1 0
+ )  1 1 0 0 1 1
-----
      0 0 0 1 0 1
      0 0 1 0 1 0
+ )  1 1 0 0 1 1
-----
      1 1 1 1 0 1
      1 1 1 0 1 0
+ )  0 0 1 1 0 1
-----
      0 0 0 1 1 1
  
```

0 0 0 0 0

0 0 0 0 | 0

0 0 0 | 0 0

0 0 0 | 0 1

0 0 | 0 1 0

0 0 | 0 1 1

0 | 0 1 1 0

0 | 0 1 1 0

0 | 1 1 0 0

0 | 1 1 0 1

开始情形

-Y

<0, 商0

左移1位

+Y

>0, 商1

左移1位

-Y

>0, 商1

左移1位

-Y

<0, 商0

左移1位

+Y

>0, 商1

补码除法运算



补码除法与原码除法很类似

差别仅在于：

被除数与除数为补码表示，
直接用补码除，求出反码商，
再修正为近似的补码商。

实现中，求第一位商要判 2 数符号的同异，

同号，作减法运算，异号，则作加运算；

上商，余数与除数同号，商 1，作减求下位商，


余数与除数异号，商 0，作加求下位商；

商的修正：多求一位后舍入，或最低位恒置 1

除法的实现



- 32-位除数寄存器, 32 -位ALU, 64-位
余数 (被除数) 寄存器

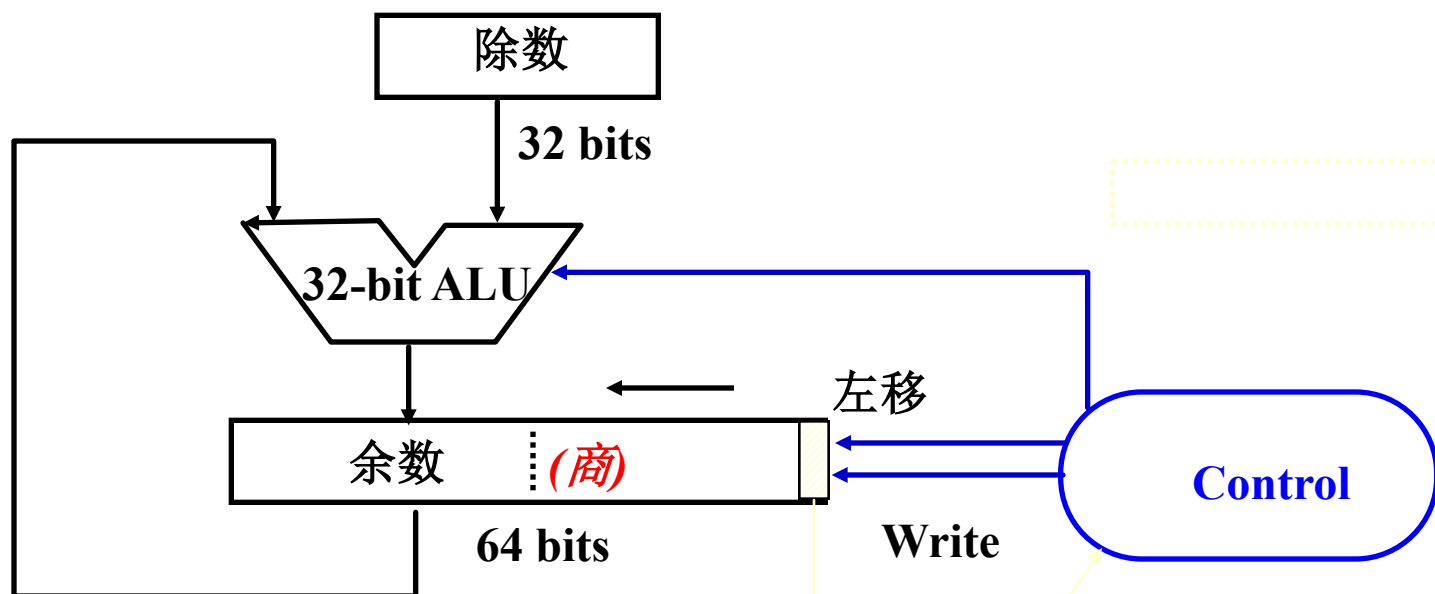

小结



- ✚ ALU的基本功能：算术、逻辑运算
- ✚ 1位ALU：最基本的功能：加法、与、或
- ✚ 位数扩展：快速进位
- ✚ 功能扩展：减法、乘法、除法

阅读与思考



阅读

- 教材第3章

思考

- 超前进位能提高效率是多少？
- 运算器其他功能如何实现？

书面作业

- 从网络学堂下载，其中，编程实现的作业在网络学堂提交，应包括源代码电子版和可执行文件以及你们自己的测试结果。其余作业提交手写版。

国庆节快乐



清华大学
Tsinghua University

